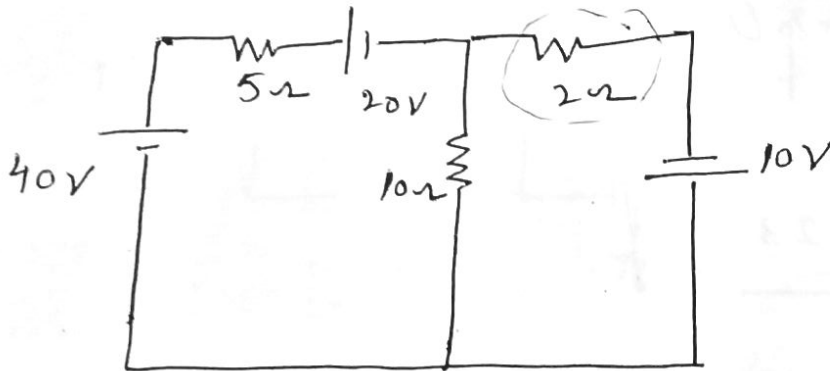



THEVENIN'S NUMERICALS

With 2 loops (simple)

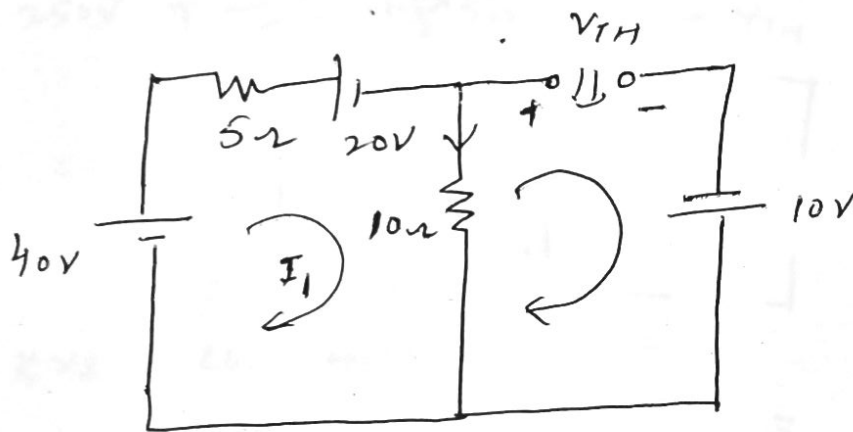1. Find the current through 2Ω resistor



Solution:- Step 1:- Calculate V_{TH} or V_{OC}



Applying loop 1

$$5I_1 + 20 + 10I_1 - 40 = 0$$

$$15I_1 + 20 = 40$$

$$15I_1 = 40 - 20$$

$$I_1 = \frac{20}{15} = 1.33A$$

$$\boxed{I_1 = 1.33A}$$

② To Calculate V_{TH} applying loop


$$V_{TH} - 10 - 10 I_1 = 0$$

$$V_{TH} - 10 - 10(1.33) = 0$$

$$V_{TH} = 13.3 + 10$$

$$V_{TH} = 23.33$$

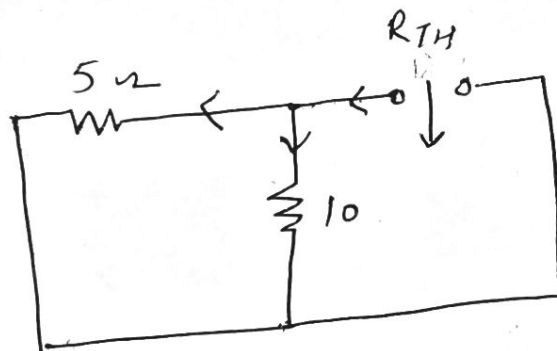Step II:- Calculate R_{TH} (Short voltage source ε' open ckt current source)



$$R_{TH} = 5 \parallel 10$$

$$= \frac{5 \times 10}{10 + 5} = \frac{50}{15} = 3.3$$


$$= 3.33 \Omega$$

Step III:- Calculation of I_L


$$I_L = 23.33$$

$$I_L = \frac{23.33}{3.33 + 2}$$


$$I_L = 4.38 \text{ A}$$

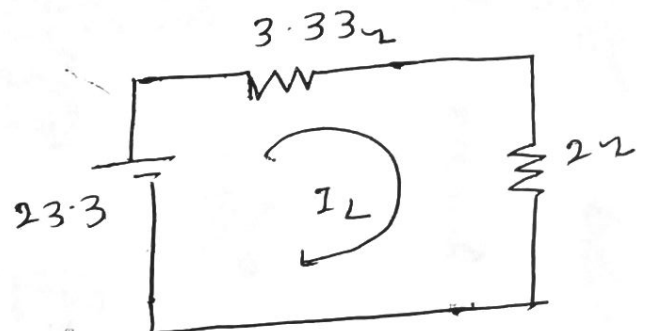

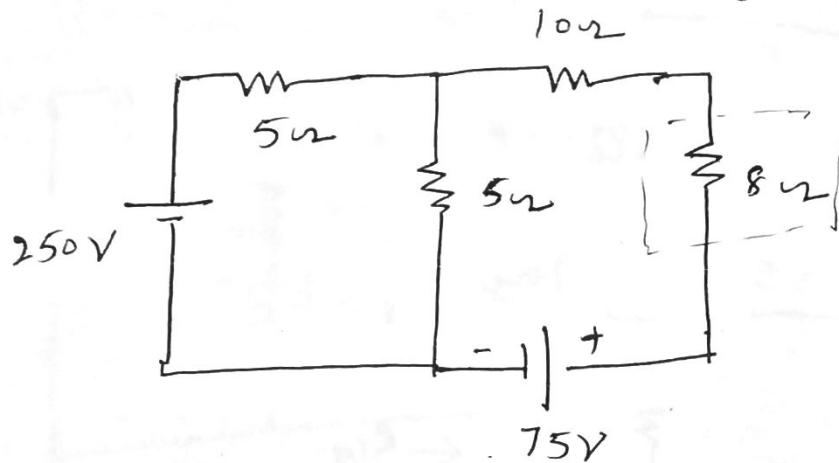Numerical - 2 Find the current through 8Ω resistor



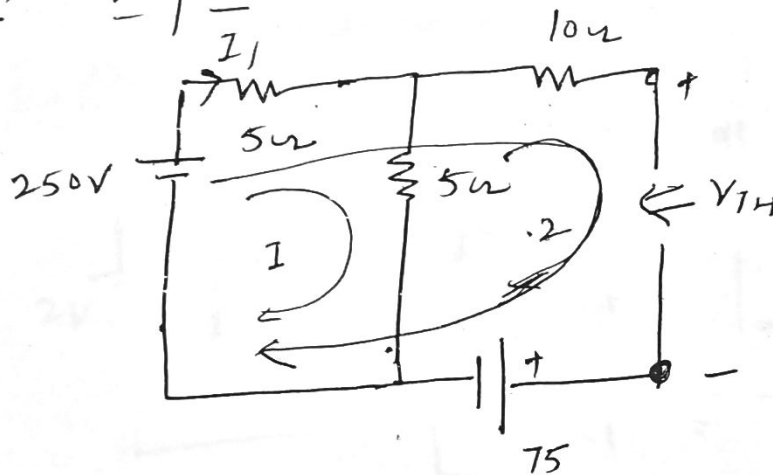Solution \rightarrow Step I:- To calculate V_{OC} or V_{TH} or E_{TH}



Because of V_{OC} or V_{TH} , there will be no current across 10Ω

Using KVL in loop 1

$$5I_1 + 5I_1 - 250 = 0$$

$$10I_1 = 250$$

$$I_1 = \frac{250}{10}$$

$$\boxed{I_1 = 25 \text{ A}}$$

Using KVL in loop 2

$$5I_1 + 10I_2 + V_{TH} + 75 - 250 = 0$$

$$5(25) + V_{TH} = 175$$

$$125 + V_{TH} = 175$$


$$V_{TH} = 175 - 125$$

$$\frac{250}{10} = 25$$

$$\frac{25 \cdot 7}{5} = 35$$

$$V_{TH} = 50V$$


Step II:- To calculate R_{TH}

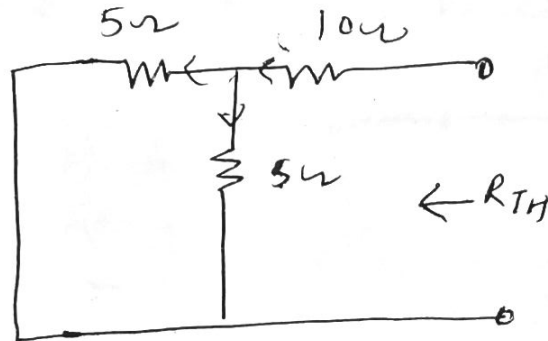

$$\begin{aligned} R_{TH} &= 10 + 5 \parallel 5 \\ &= 10 + \frac{5 \times 5}{5 + 5} \\ &= 10 + \frac{25}{10} \end{aligned}$$

$$R_{TH} = 12.5 \Omega$$


Step III:-

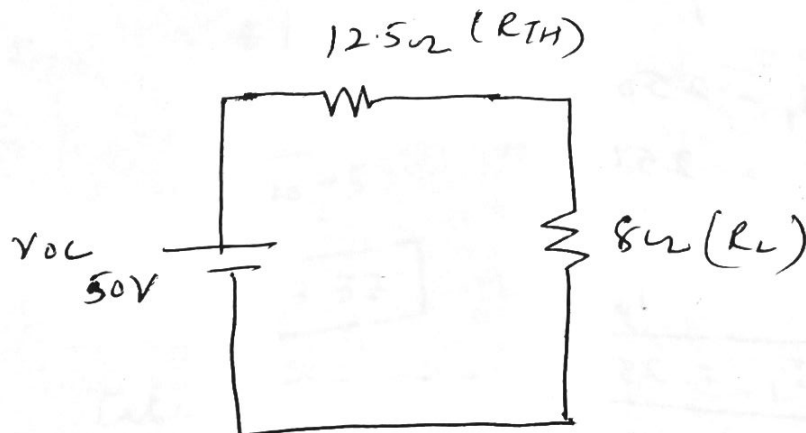


$$I_L = \frac{50}{12.5 + 8}$$

$$I_L = 2.44$$

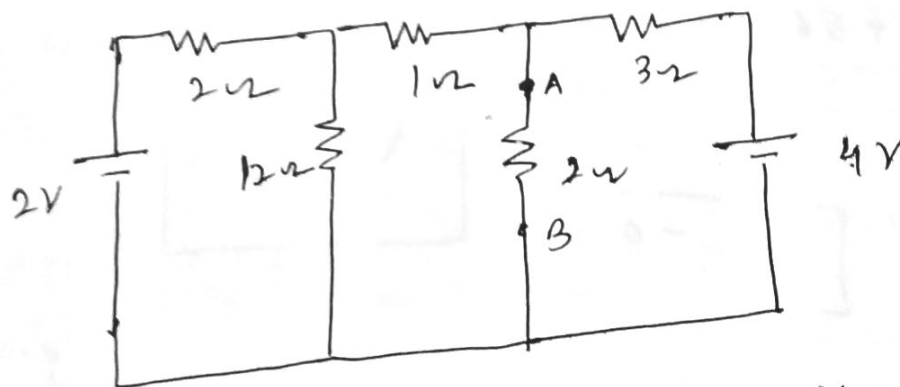Numerical 3 :- Find current through 2Ω resistor



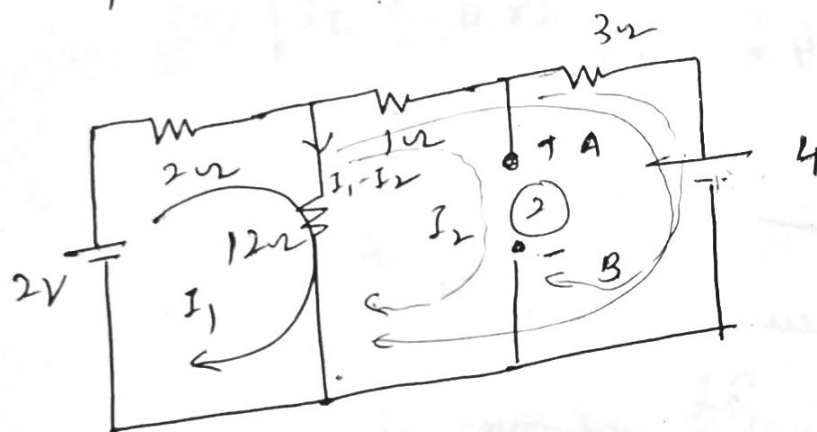Solution:- Step I:- To calculate V_{TH} or V_{OC}



Using KVL in loop I_1

$$2I_1 + 12(I_1 - I_2) - 2 = 0$$

$$2I_1 + 12I_1 - 12I_2 - 2 = 0$$

$$14I_1 - 12I_2 = 2$$

$$- (1) \Rightarrow 7I_1 - 6I_2 = 1$$

Using KVL in loop (2)

$$I_2 + 3I_2 + 4 - 12(I_1 - I_2) = 0$$

$$4I_2 + 4 - 12I_1 + 12I_2 = 0$$

$$16I_2 - 12I_1 = -4$$

$$-12I_1 + 16I_2 = -4$$

$$- (2) - 6I_1 + 8I_2 = -2$$

$$I_{\text{from}} = n \text{ (1) \& (2)}$$

$$\begin{aligned} 42I_1 - 36I_2 &= 6 \\ -42I_1 + 56I_2 &= -14 \end{aligned}$$

$$20I_2 = -8$$

$$I_2 = -0.4 \text{ A}$$

$$3I_2 + 4 - V_{TH} = 0$$


$$3(-0.4) + 4 = V_{TH}$$

$$-1.2 + 4 = V_{TH}$$

$$V_{TH} = 2.8 \text{ V}$$

$$\begin{array}{r} 4.0 \\ 1.2 \\ \hline 2.8 \end{array}$$


Step II:- Calculation of R_{TH}

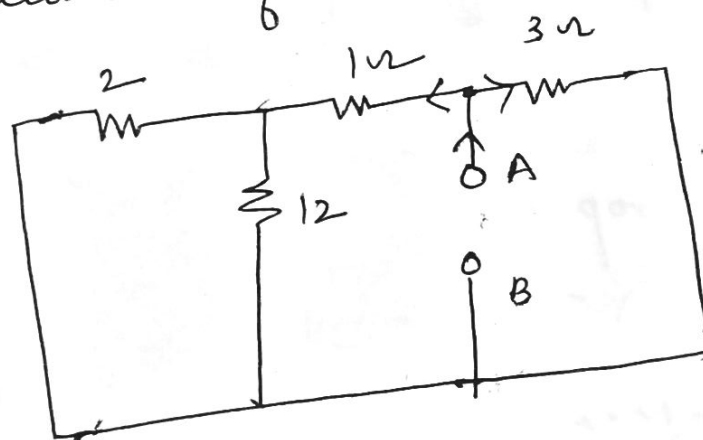

$$R_{TH} = [(2 \parallel 12) + 1] \parallel 3$$

$$R_{TH} = 1.43 \Omega$$


Q11. Calculation of I_L

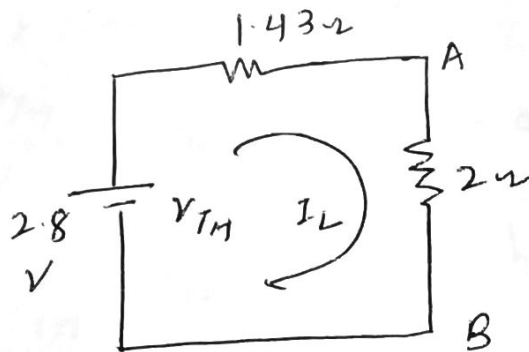

$$I_L = \frac{V_{TH}}{1.43 + 2} = \frac{2.8}{3.43}$$


$$I_L = 0.82 \text{ A}$$

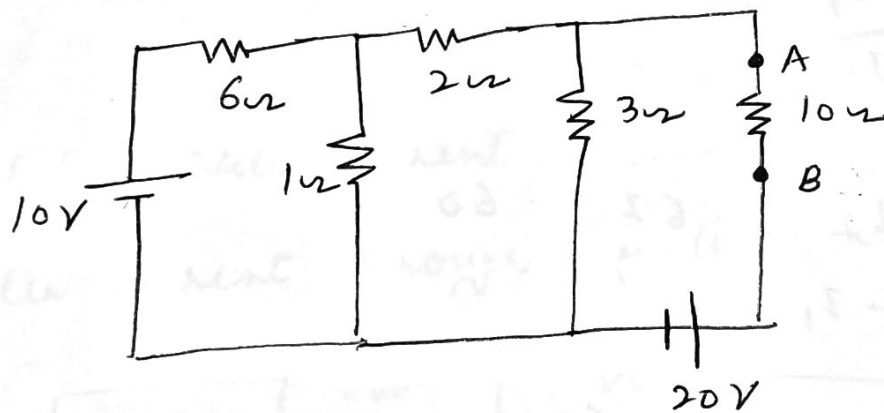Numerical:- 4 Find the current through 10Ω resistor



Solution:-

Step I:- Calculation of V_{TH}

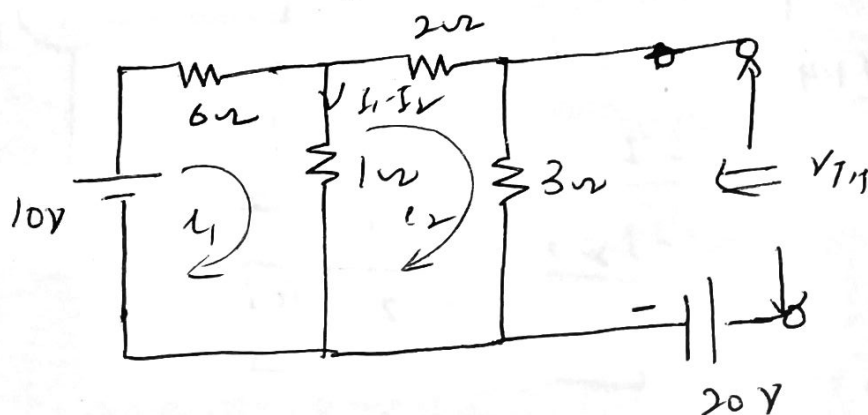

Using KVL in Mesh (1)

$$6I_1 + I_1 - I_2 - 10 = 0$$

$$\boxed{7I_1 - I_2 = 10} \quad (1)$$

Using KVL in Mesh (2)

$$2I_2 + 3I_2 - (I_1 - I_2) = 0$$

$$2I_2 + 3I_2 - I_1 + I_2 = 0$$

$$\boxed{6I_2 - I_1 = 0} \quad (2)$$

From eq (1) & (2)

$$7I_1 - I_2 = 10 \quad \times 6$$

$$-I_1 + 6I_2 = 0$$

$$\begin{array}{r} 42I_1 - 6I_2 = 60 \\ -I_1 + 6I_2 = 0 \end{array}$$

$$\hline 41I_1 = 60$$

$$I_1 = 1.46$$

$$7(1.46) - I_2 = 10$$

$$10.22 - I_2 = 10$$

$$-I_2 = 10 - 10.22$$

$$\boxed{I_2 = 0.2 \text{ A}}$$

(5)

Using KVL = 0

$$V_{TH} + 20 - 3I_2 = 0$$

$$V_{TH} + 20 - 3(0.2) = 0$$


$$V_{TH} + 20 - 0.6 = 0$$

$$V_{TH} = -19.28 \left[\begin{array}{l} \text{This means B is +ve \& E'} \\ \text{A is -ve} \end{array} \right]$$

Step III:- Calculation of I_L


$$I_L = \frac{19.28}{1.47 + 10}$$

$$= 1.68 \text{ A}$$

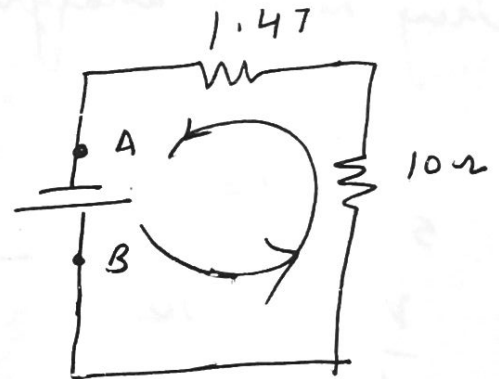


Numerical 5 (With current source)

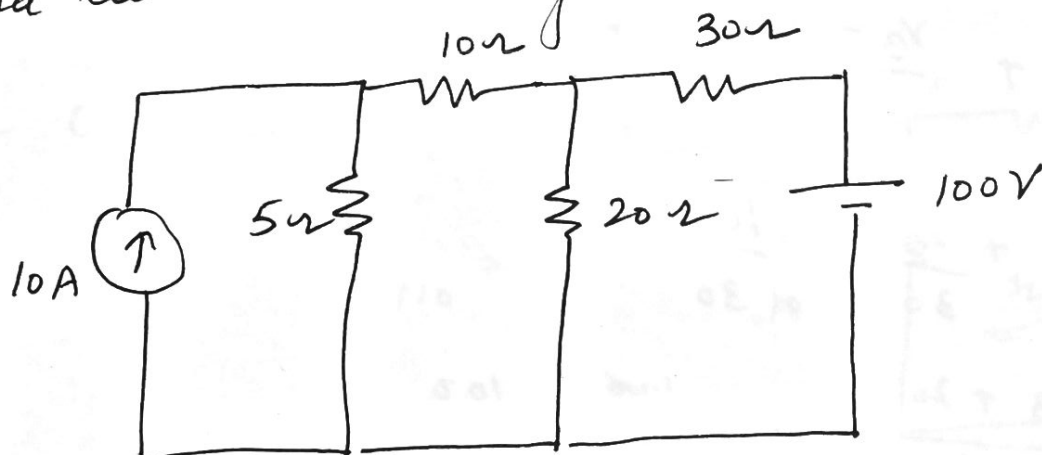Find the current through the 10Ω resistor.



Solution:-

Step I:- Calculation of V_{TH}

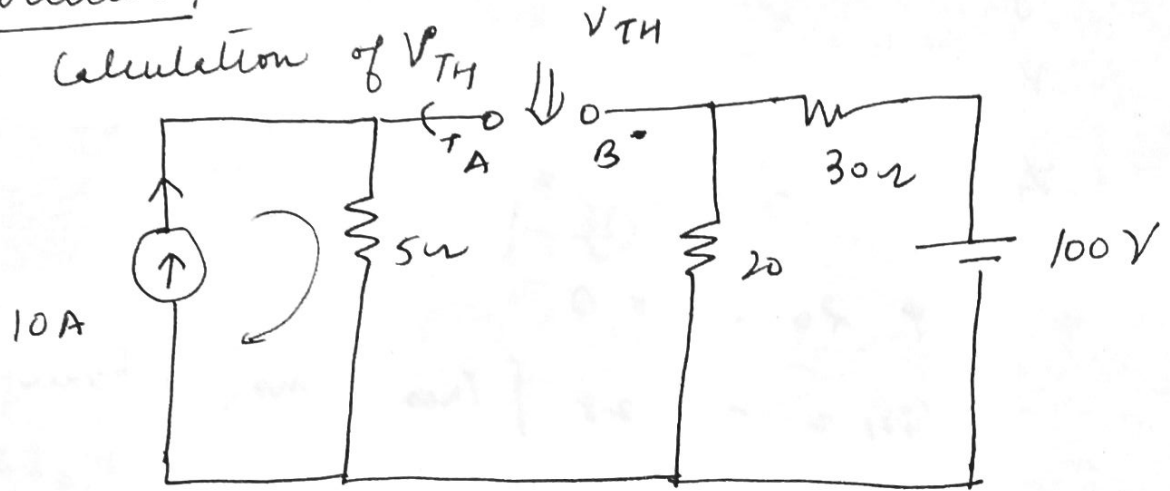

Using nodal analysis at node A

$$\frac{V_A}{5} - 10 = 0$$

$$\frac{V_A}{5} = 10$$

$$V_A = 50$$

Using nodal analysis at node B

$$\frac{V_B}{20} + \frac{V_B - 100}{30} = 0$$

$$\frac{V_B}{20} + \frac{V_B}{30} = \frac{100}{30}$$

$$\frac{30 V_B + 20 V_B}{20 \times 30} = \frac{100}{30}$$

$$\frac{50 V_B}{20} = \frac{100}{30}$$

$$V_B = \frac{100 \times 20}{50} = 40$$


Now $V_{TH} = V_A - V_B$

$$= 50 - 40$$

$$= 10 \text{ V}$$

$$V_{TH} = 10 \text{ V}$$

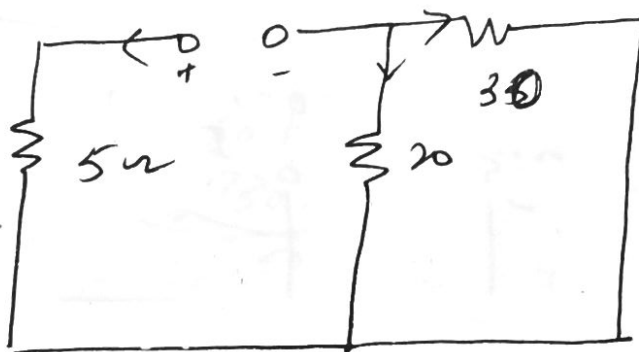Step II:- Calculation of R_{TH} [open ckt current
ε' short ckt V.S]




$$R_{TH} = 5 + 20 \parallel 30$$

$$= 5 + \frac{20 \times 30}{20 + 30}$$

$$= 17\Omega$$

III :- Calculation of I_L
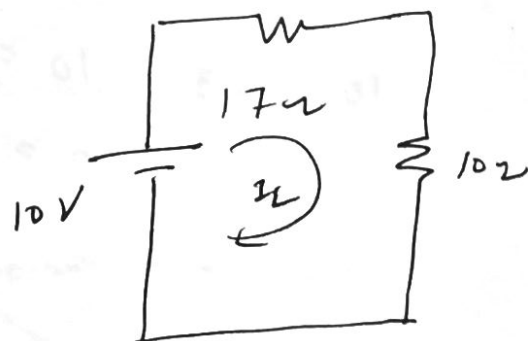
$$I_L = \frac{10}{17 + 10} = 0.37 \text{ A}$$




Numerical (6) Find the current through 40Ω resistor

Solution:

Step I: Calculation of V_{TH}

Now 20Ω resistor is in parallel with $25V$ source

$$\therefore V_{20\Omega} = 25V$$

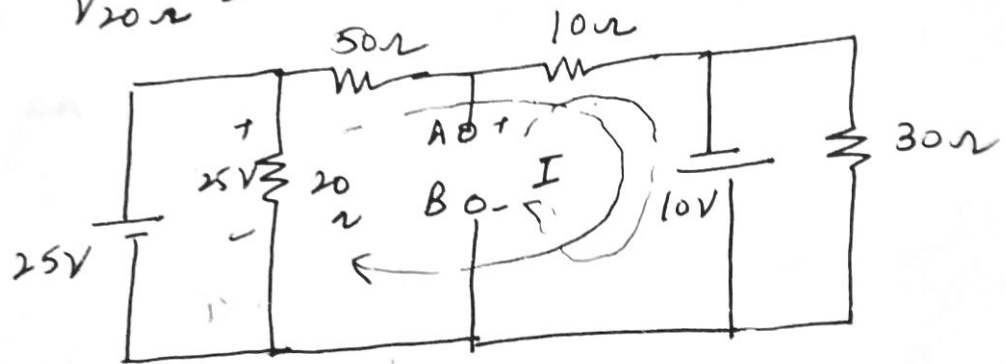

$$50I + 10I - 10 - 25 = 0$$

$$60I = 35$$

$$I = 0.58 \text{ A}$$

$$10I - 10 - V_{TH} = 0$$



$$10(0.58) - 10 = V_{TH}$$

$$5.8 - 10 = V_{TH}$$

$$-4.2 = V_{TH} \quad \left[\because A \text{ is } -ve \right. \\ \left. B \text{ is } +ve \right]$$


Step II: Calculation of R_{TH}

Step II :- Calculation of R_{TH}

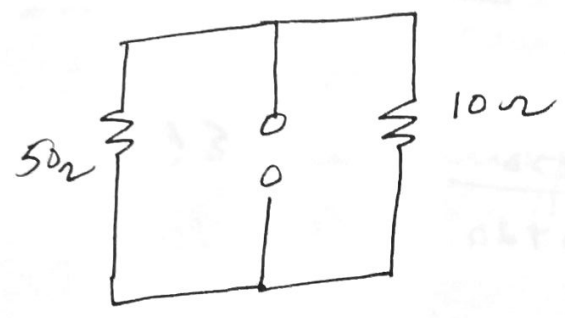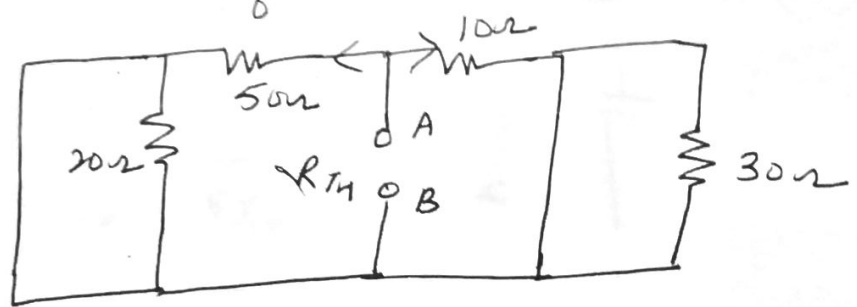



$$\begin{aligned}
 R_{TH} &= 50 \parallel 10 \\
 &= \frac{50 \times 10}{50 + 10} \\
 &= 8.33 \Omega
 \end{aligned}$$

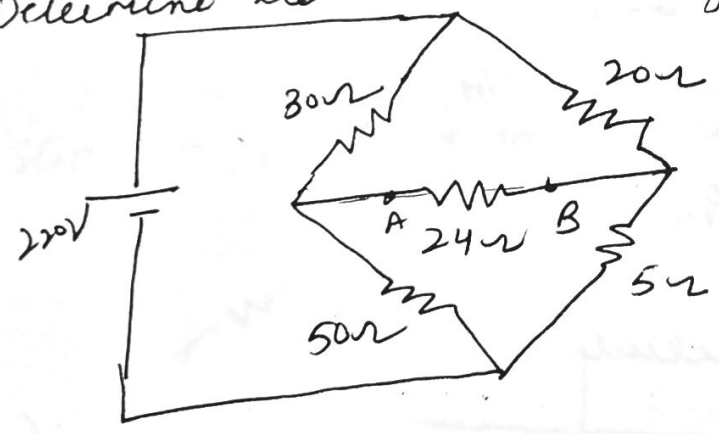Ques-7 :- Determine the current through the 24Ω resistor



Solution :- Calculation of V_{TH}

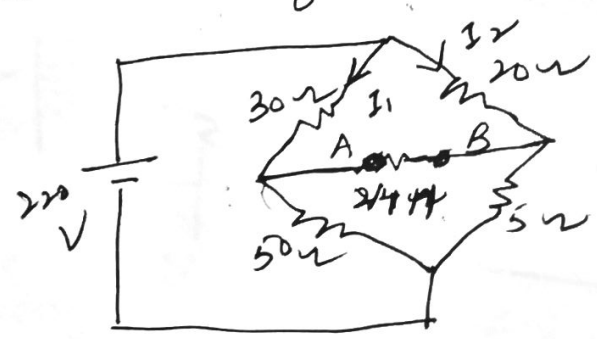

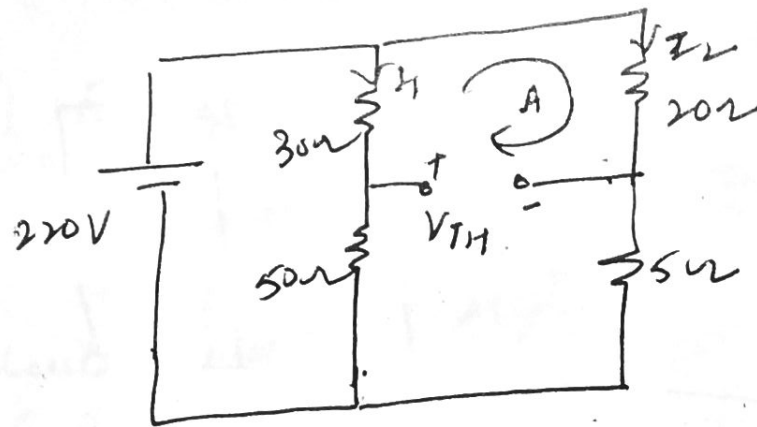

$$I_1 = \frac{220}{30 + 20} = 2.75 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{220}{25} = 8.8 \text{ A}$$

In Mesh A


$$-30I_1 + 20I_2 - V_{TH} = 0$$

$$-30(2.75) + 20(8.8) = V_{TH}$$

$$-82.5 + 176 = V_{TH}$$

$$V_{TH} = 93.5 \text{ V}$$

Step II :- To calculate R_{TH}

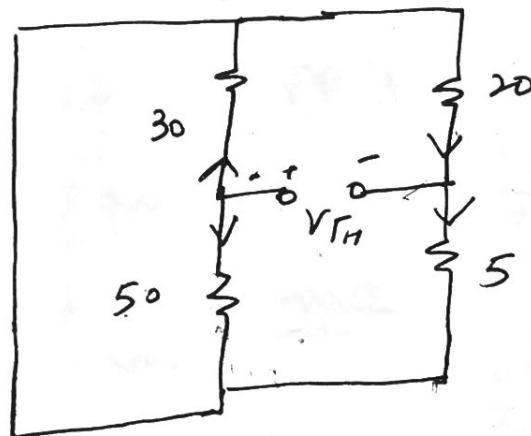

$$R_{TH} = (30 \parallel 50) + 20 \parallel 5$$

$$= 22.75 \Omega$$

Step III

Calculation of I_L

9


$$I_L = \frac{93.5}{22.75 + 24}$$
$$= 2A$$

Numerical-8
resistor

∴ Find the current through the 3Ω



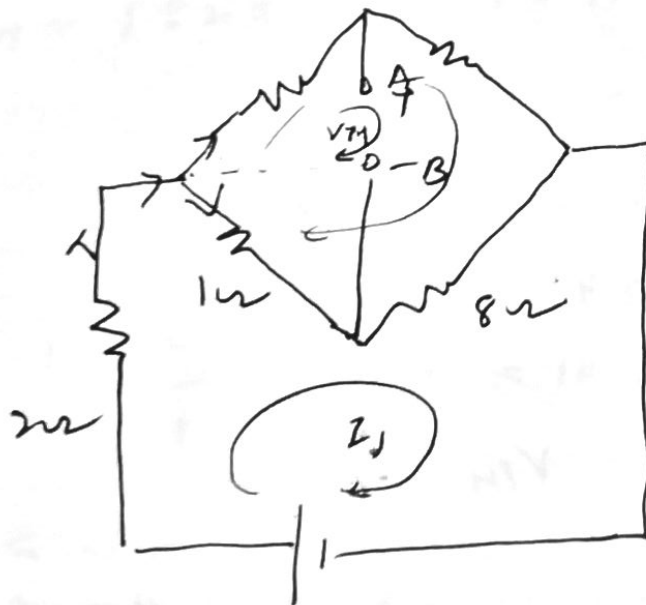Solution :- Step I:- open circuit voltage calculation



Using KVL in mesh 1

$$20I_1 + 1(I_1 - I_2) + 8(I_1 - I_2) - 50 = 0$$

$$20I_1 + I_1 - I_2 + 8I_1 - 8I_2 - 50 = 0$$

$$\boxed{11I_1 - 9I_2 = 50} \quad \text{--- (1)}$$

Using KVL in Mesh (2)

$$4I_2 + 5I_2 - 8(I_1 - I_2) - (I_1 - I_2) = 0$$

$$4I_2 + 5I_2 - 8I_1 + 8I_2 - I_1 + I_2 = 0$$

$$\boxed{18I_2 - 9I_1 = 0}$$

After solving eqn (1) & (2)

$$I_1 = 7.69 \text{ A}$$

$$I_2 = 3.85 \text{ A}$$

For V_{TH}

$$5I_2 - 8(I_1 - I_2) - V_{TH} = 0$$

$$5I_2 - 8(7.69 - 3.85) = V_{TH}$$

$$5(3.85) - 8(3.84) = V_{TH}$$


$$19.25 - 30.72 = V_{TH}$$

$$-11.47 = V_{TH}$$

$$V_{TH} = 11.47 \text{ V} \quad \left(\begin{array}{l} \text{C is } -ve \\ \text{B is } +ve \end{array} \right)$$

Step II - Calculation of R_{TH}

10

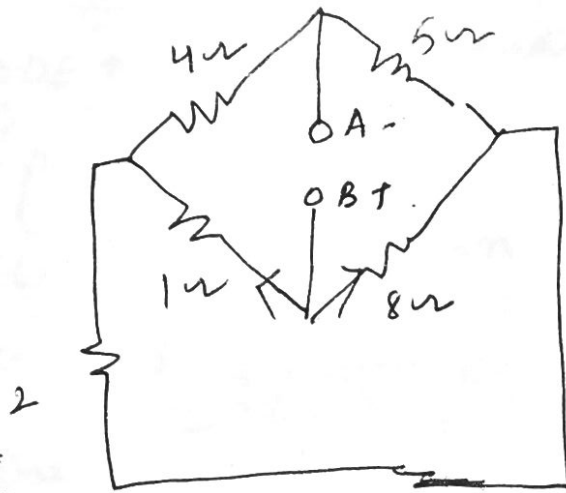


or

$$R_1 = \frac{4 \times 2}{4 + 2 + 5}$$


$$R_2 = \frac{4 \times 5}{4 + 5 + 2}$$

$$R_3 = \frac{5 \times 2}{5 + 2 + 4}$$

converting upper delta into star.

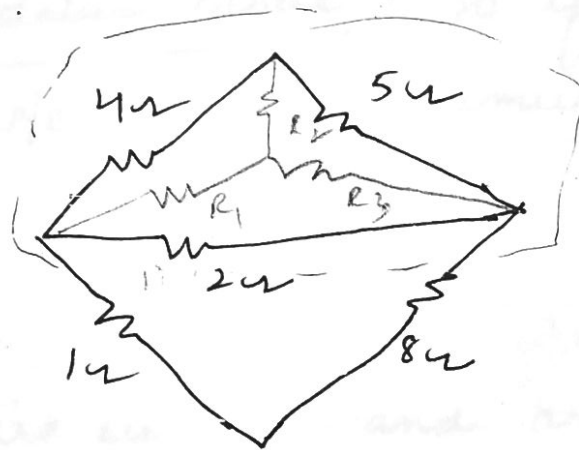

\Rightarrow

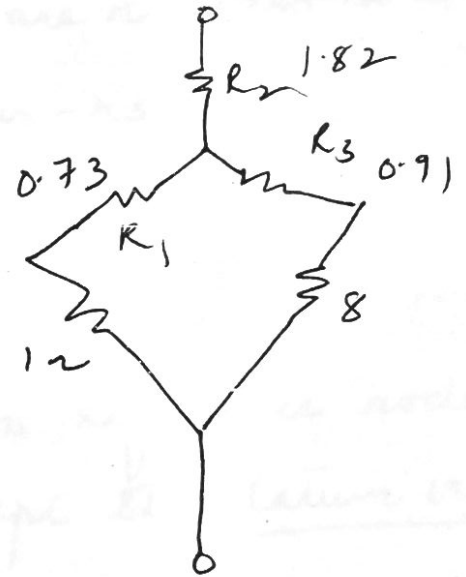

$$R_{TH} = 1.82 + (0.73 \parallel 8.91)$$

$$= 3.27 \Omega$$

Step III :-

$$I_L = \frac{11.47}{3.27 + 3}$$

$$= 1.83 \text{ A}$$

